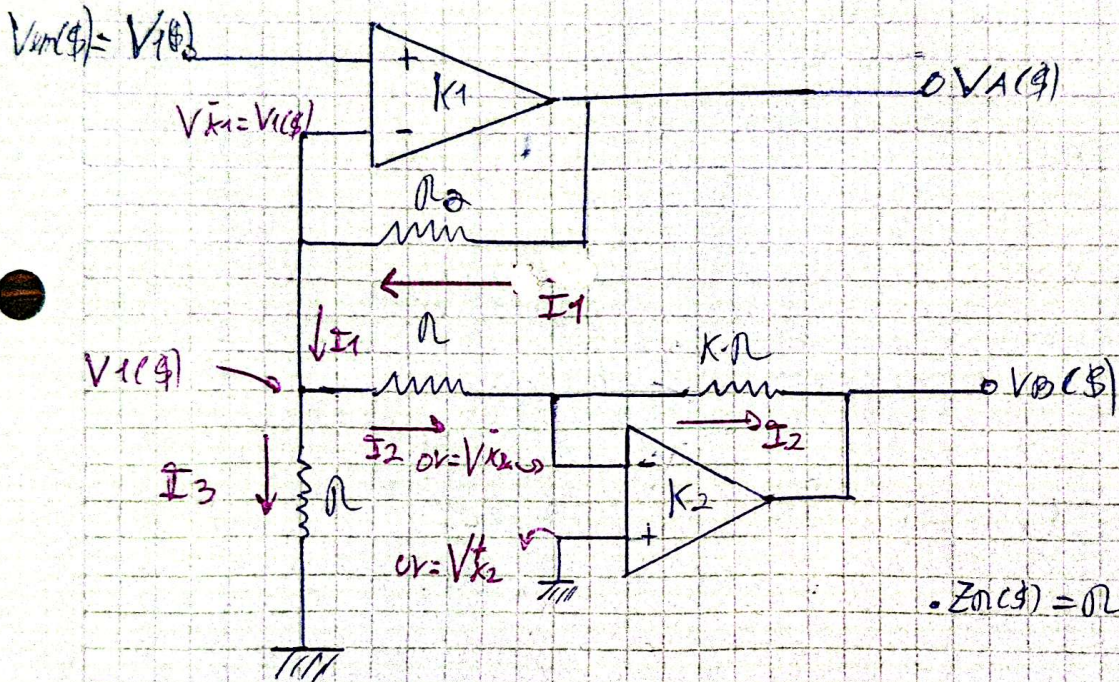


Ejercicio 3)

Amplificador con balanceo diferencial, queremos $V_O(s) = V_A(s) - V_B(s)$
con $R_2 = R \frac{(K-1)}{2}$ por enunciado.



• Asumo amplificadores ideales $\Rightarrow V_{K1}^+ = V_{K1}^-$ y $V_{K2}^+ = V_{K2}^-$ por equipotencialidad.

• De amplificador K1 $\Rightarrow I_1(s) = \frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{R_2(s)} = - \frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{R_2} = I_2(s)$

donde $I_1(s) = I_2(s) + I_3(s)$, $\frac{V_{in}(s) - V_{K2}}{R_2(s)} = \frac{V_{K2} - V_B(s)}{R_2(s)} = I_2(s)$

con $I_3(s) = \frac{V_{in}(s) - 0V}{R(s)} \quad (C)$

• luego reemplazando (C), (B) y (A) en $I_1(s)$, esto queda como: (D)

$$I_1(s) = I_2(s) + I_3(s) \Rightarrow - \frac{(V_{in}(s) - V_A(s))}{R_2} = \frac{V_{in}(s) - 0V}{R} + \frac{V_{in}(s) - 0}{R}$$

$$\Rightarrow - \frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{R_2} = + \frac{V_{in}(s)}{R} + \frac{V_{in}(s)}{R}$$

$$\Rightarrow - \frac{V_{in}(s)}{R_2} + \frac{V_A(s)}{R_2} = + \frac{V_{in}(s)}{R} + \frac{V_{in}(s)}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{V_A(s)}{R_2} = 2 \frac{V_{in}(s)}{R} + \frac{V_{in}(s)}{R_2}$$

$$\frac{-V_{im}(\$)}{n_2} - \frac{V_{im}(\$)}{n} = -\frac{V_A(\$)}{n_2} - \frac{V_B(\$)}{K \cdot n} \quad \text{con } n_2 = \frac{n(K-1)}{2}$$

$$\frac{V_{im}(\$)}{\frac{n(K-1)}{2}} + \frac{V_{im}(\$)}{n} = \frac{V_A(\$)}{\frac{n(K-1)}{2}} + \frac{V_B(\$)}{K \cdot n}$$

$$=$$

$$V_A(\$) = \left(2 \cdot \frac{n_2}{n} + 1\right) V_{im}(\$) \quad (1)$$

$$\text{De (1) y (2)} \Rightarrow \frac{V_{im}(\$) - 0V}{n} = \frac{0V - V_B(\$)}{K \cdot n} \Rightarrow -V_{im}(\$) \cdot \frac{K \cdot n}{n} = V_B(\$)$$

$$\Rightarrow -V_{im}(\$) \cdot K = V_B(\$)$$

Finalmente:

$$V_A(\$) - V_B(\$) = V_{im}(\$) \left(2 \cdot \frac{n_2}{n} + 1\right) - (-V_{im}(\$) \cdot K) \quad (2)$$

$$V_A(\$) - V_B(\$) = V_{im}(\$) \left[2 \frac{n_2}{n} + 1 + K \right]$$

$$V_A(\$) - V_B(\$) = V_{im}(\$) \left[2 \cdot \frac{\frac{n(K-1)}{2}}{n} + 1 + K \right]$$

$$V_A(\$) - V_B(\$) = V_{im}(\$) [K-1+1+K]$$

$$V_A(\$) - V_B(\$) = 2K \cdot V_{im}(\$)$$