

- Pass Band $0 \leq \omega_i \leq W_P$
- Transition Band $W_P \leq \omega \leq W_S$
- Stop Band $W_S \leq \omega$

$$\Omega_N = 32002\pi$$

$$\alpha_{\max} = 0.4 \text{ dB} \quad W_P = 2\pi \cdot 3200 \text{ Hz}$$

$$f_P = 10 \cdot 3200 \text{ Hz}$$

$$\alpha_{\min} = 48 \text{ dB} \quad W_S = 2\pi \cdot 9600 \text{ Hz}$$

$$f_S = 9.6 \text{ kHz}$$

$$N_0 = W_P \left(\frac{\sin}{\cos} \right) = 3.200$$


$$\Rightarrow \Omega_{CN} = \frac{W_P - 2\pi \cdot 3.200}{N_0 - 2\pi \cdot 3.200} = 1.102$$

$$\Rightarrow \Omega_{SN} = \frac{W_S}{N_0} = 3.100 \text{ Hz}$$

2)

$$m \approx \frac{\ln \sqrt{4 \cdot (10^{\frac{0.1 \cdot \alpha_{\max}}{10}} - 1) / (10^{\frac{0.1 \cdot \alpha_{\min}}{10}} - 1)}}{\ln (\Omega_{SN} + \sqrt{\Omega_{SN}^2 - 1})} \approx 4.2 \approx 5 \text{ - ord. de pass. de } |H(\omega)|$$
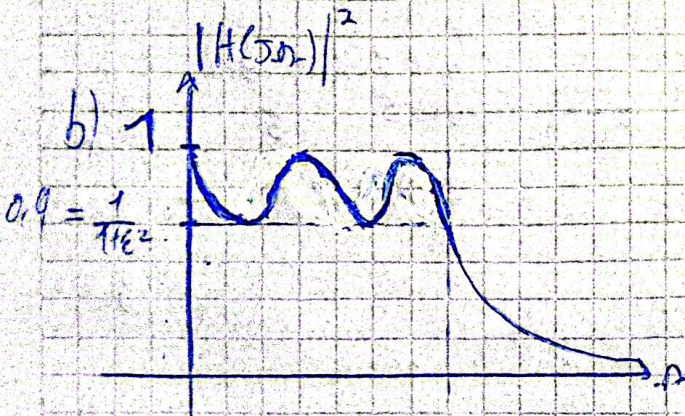
$$\epsilon^2 = 10^{\frac{0.1 \cdot \alpha_{\max}}{10}} - 1 \Rightarrow \epsilon = 0.31$$



$$m = 5 \rightarrow 7 \text{ zeros} \rightarrow |H(0)| = 1$$

$$(m-1) \rightarrow \text{poles}$$

$$c) \vartheta = \frac{1}{m} \ln \left(\frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} + 1} \right) = 0.378$$

$$\sigma_k = -j \sin \left(\left(\frac{2k-1}{2m} \right) \pi \right) \cdot \sinh(\vartheta) \rightarrow K=1 \Rightarrow \sigma_{1,2} = -0.12$$

$$\rightarrow K=2 \Rightarrow \sigma_{3,4} = -0.3131$$

$$\rightarrow K=3 \Rightarrow \sigma_5 = -0.387$$

$$\Omega_k = \cos \left(\left(\frac{2k-1}{2m} \right) \pi \right) \cosh(\vartheta) \rightarrow K=1 \Rightarrow \Omega_{1,2} = \pm 1.02$$

$$\rightarrow K=2 \Rightarrow \Omega_{3,4} = \pm 0.63$$


$$\rightarrow K=3 \Rightarrow \Omega_5 = 0$$

$$\sinh(\vartheta) = \frac{e^\vartheta - e^{-\vartheta}}{2}$$

$$\sinh(\vartheta)^{-1} = \ln(\vartheta + \sqrt{\vartheta^2 + 1})$$

$$\cosh(\vartheta) = \frac{e^\vartheta + e^{-\vartheta}}{2}$$
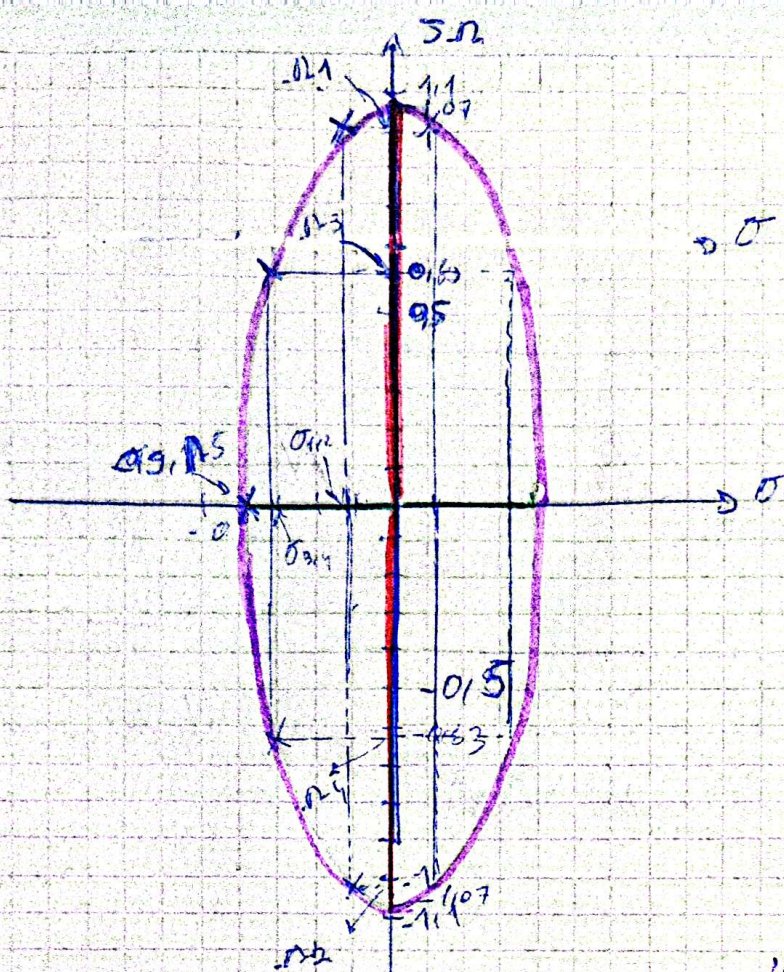
$$\cosh(\vartheta)^{-1} = \ln(\vartheta + \sqrt{\vartheta^2 + 1}), \vartheta \geq 1$$



$$\begin{aligned} \bullet \cos(h(0)) &= 1.07 \\ \bullet \sin(h(0)) &= 0.357 \end{aligned}$$

σ

• Factor q de cada polo

$$q_{ok} = \frac{\rho_{ok}}{\sigma_k \cdot 2} \begin{aligned} &4.128 = 0.112 \\ &1.13 = 0.317 \\ &0.15 = 0.5 \end{aligned}$$

• Distancias de cada polo al origen $\Rightarrow \rho_{ok} = \sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}$

$$\begin{aligned} \rho_{o1} &= 1.027 \\ \rho_{o2} &= 0.1702 \\ \rho_{o3} &= 0.135 \end{aligned}$$

• Ángulo de cada par de polos $\sigma_k = \arctg\left(\frac{\omega_k}{\sigma_k}\right)$


$$\begin{aligned} \theta_{1,2} &= \pm 83.3^\circ \\ \theta_{3,4} &= \pm 63.4^\circ \\ \theta_5 &= 0^\circ \end{aligned}$$

d) Sintetizando por Múltiple Feedback:

• Plantas Transversales de FPB de orden 2: $H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$ con $\omega_0 = \rho_{ok}$

• Plantas Transversales de Filtro OPAMP NFB orden 2:
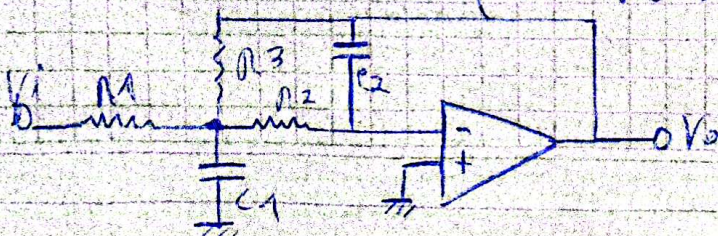
$$H(s) = \frac{-1 / R_1 R_2 C_1 C_2}{s^2 + s \frac{R_1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{1}{R_2 R_3 C_1 C_2}}$$



NOTA

Planteo transferencias de un RC TPB orden $m=1$

$$H(s) = \frac{W_0}{s + W_0}, \quad W_0 = \frac{1}{RC}$$


Por inspección entre ambos transferencias queda:

$$\Omega_{OK}^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$\frac{\Omega_{OK}}{Q_{OK}} = \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\Omega_{OK} = \frac{1}{RC}$$

Circuitos:

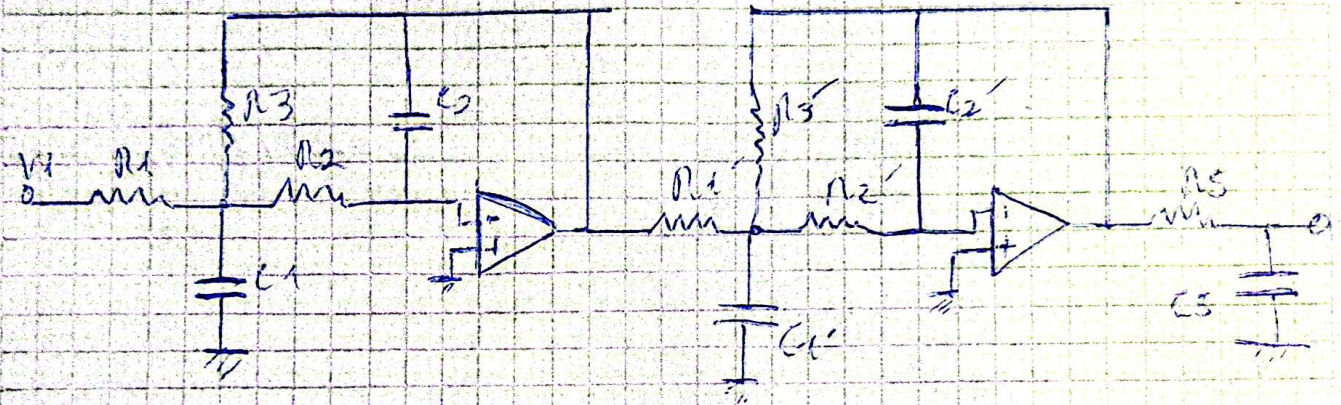

• De (1) $R_{1,2,3N} = 1\Omega, Z_N = 1K$ - por conveniencia de cálculo

$$\Rightarrow \text{Por inspección } \frac{\Omega_{OK}}{Q_{OK}} = \frac{1}{C_N} \left(\frac{1}{R_{1N}} + \frac{1}{R_{2N}} + \frac{1}{R_{3N}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1,027}{1,25} = \frac{1}{C_N} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right) \Rightarrow C_N = 2,5F$$

$$\text{y aplicando } \Omega_{OK}^2 = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2} \Rightarrow C_2 = 0,0758F$$

Desnormalizando: (con $R_N = 3200 \cdot 2\pi$)

$$C_1 = \frac{C_N}{Z_N R_N} = 62,17mF \quad C_2 = \frac{C_N}{Z_N R_N} = 6,17mF \Rightarrow C_2$$

$$R_{1,2,3} = R_{1,2,3N} Z_N = 3,2K \Omega$$

NOTA:

De ② $R_{12,3N} = 1\Omega$ y $Z_N = 1K$ por criterios de diseño

$$\Rightarrow \text{Por ende, polos } P_{3,4} = (\sigma_{3,4}, \Omega_{3,4}) \Rightarrow \Omega_{3,4} = \frac{1}{C_{1N}} \left(\frac{1}{R_{1N}} + \frac{1}{R_{2N}} + \frac{1}{R_{3N}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{0,702}{443} = \frac{1}{C_{1N}} \cdot \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right) \Rightarrow C_{1N} = 4,83 F$$

$$\text{y aplicando } \Omega_{3,4}^2 = \frac{1}{R_{1N} R_{2N} C_{1N} C_{2N}} \Rightarrow C_{2N} = 0,42 F$$

Desnormalizando con $\Omega_N = 3200 \cdot 2\pi$

$$C_1' = \frac{C_{1N}}{Z_N \cdot \Omega_N} = 240,22 mF, \quad C_2' = \frac{C_{2N}}{Z_N \cdot \Omega_N} = 20,9 mF \rightarrow C_2'$$

$$R_{12,3}' = R_{1N} \cdot Z_N = 1K\Omega = R_{12,3}'$$

De ③ $R_{SN} = 1\Omega$ y $Z_N = 1K$ por criterios de diseño

$$\Rightarrow \text{Por ende 1 Polo } P_5 = (\sigma_5, \Omega_5) \Rightarrow \Omega_5 = \frac{1}{R_{SN} \cdot C_{SN}}$$

$$\Rightarrow 0,38 = \frac{1}{1\Omega \cdot C_{SN}} \Rightarrow C_{SN} = 2,631 F$$

Desnormalizando con $\Omega_N = 3200 \cdot 2\pi$

$$C_5 = \frac{C_{SN}}{Z_N \cdot \Omega_N} = 130,8 mF, \quad R_5 = R_{SN} \cdot Z_N = 1K\Omega = R_5$$

Simulando Netmarque:

Amplitud > 48 dB con Simuln = 60 dB y además más ruido de los pñidos en lo tiempo de stop, lo cual es buena.

Amplitud > 40 dB con Ampl = 0,60 dB y además ^{apenas} ~~un poco~~ más ruido en la banda de paso, lo cual es malo pero el ruido 0,6 dB de diferencia no es tan grave.