

CIRCUIT THEORY II - R4053 - 2025	
Professor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Leandro Starcman
T.P. No. 5: Four-Terminal Network Parameters	
Group No.: 3	Members: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Fernández Juan - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsible: e_mail:	Germaniez Francisco fgermaniez@frba.utn.edu.ar
Submission date: 20/08/2025	Approval date:
Remarks:	

INDEX

Exercise #1.....	1
Exercise #2.....	4
Exercise #3.....	5
Exercise #6.....	6
Exercise #7.....	7
Exercise #8.....	13

Exercise #1

Obtain the Z, Y and T matrices of the quadripoles from graphs 1, 2 and 3.

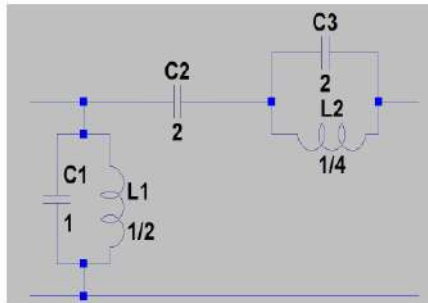


Gráfico 1

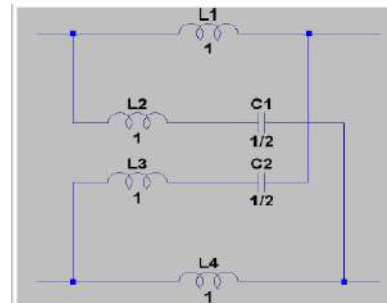


Gráfico 2

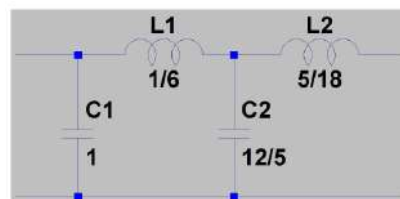


Gráfico 3

1. Osterer Z, Y, T de

$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2 + j\omega L_2}$

$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{j\omega L_2}{j\omega C_2 + j\omega L_2}$

$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{1}{j\omega C_2 + j\omega L_2}$

$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{j\omega L_2}{j\omega C_2 + j\omega L_2}$

$T = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ Y & YZ+1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & 1 \\ -Y & YZ+1 \end{bmatrix}$

$Z = \begin{bmatrix} \frac{1}{Y} & \frac{1}{YZ+1} \\ \frac{AD-B}{C} & \frac{D}{C} \end{bmatrix}$

$Y = \begin{bmatrix} \frac{D}{B} & \frac{AD-BC}{B} \\ \frac{1}{B} & \frac{A}{B} \end{bmatrix}$

CTE

$\Delta Z = \frac{A}{C} \frac{D}{C} - \frac{1}{(E)} \frac{(AD-B)}{C} = \frac{B}{C}$



$y_{11} = \frac{Z_{22}}{\Delta Z} = \frac{Y}{B} = \frac{D}{B}$

$y_{21} = -\frac{Z_{21}}{\Delta Z} = -\frac{Y}{B} = -\frac{1}{B}$

$y_{12} = \frac{Z_{12}}{\Delta Z} = \frac{Y}{B} = \frac{1}{B}$

$y_{22} = \frac{Z_{11}}{\Delta Z} = \frac{Y}{B} = \frac{A}{B}$
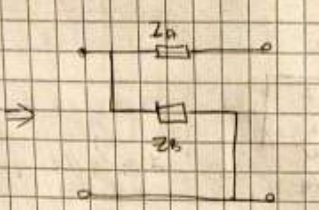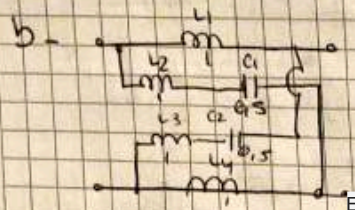
$$T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{s^2+1}{s(s^2+2)} \\ \frac{s^2+2}{s} & \frac{2s^2+1}{s^2} \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2} & \frac{s}{s^2+2} \\ \frac{s}{s^2+2} & \frac{2s^2+1}{s(s^2+2)} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \frac{(s^2+2)(2s^2+1)}{s(s^2+1)} & -\frac{s(s^2+2)}{s^2+1} \\ -\frac{s(s^2+2)}{s^2+1} & \frac{s(s^2+2)}{s^2+1} \end{bmatrix}$$



$$Z = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_1 - Z_2 \\ Z_1 - Z_2 & Z_1 + Z_2 \end{bmatrix}$$

• $Z_A = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$ • $Z_B = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$
 $= \frac{s^2+1}{s^2} = \frac{s^2+2}{s^2}$
 • $Z_C = Z_D = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$
 $Z_D = Z_A = \frac{1}{s^2}$ E in symmetric

con $DZ = \left(\frac{Z_1 + Z_2}{2} \right)^2 - \left(\frac{Z_1 - Z_2}{2} \right)^2$
 $= \left(\frac{s^2+1}{s} \right)^2 - \left(\frac{1}{s} \right)^2$
 $= \frac{(s^2+1)^2 - 1}{s^2}$
 $= \frac{s^4 + 2s^2}{s^2} = s^2 + 2$

• $A = \frac{Z_{11}}{Z_{12}} = \frac{\frac{1}{s^2}}{\frac{1}{s^2}} = (s^2+1)$

• $y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{s^2+1}{s^2+2}$ • $y_{12} = \frac{I_2}{V_1} = -\frac{1}{s^2+2}$
 $y_{21} = \frac{I_1}{V_2} = -\frac{1}{s^2+2}$ • $y_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{s^2+1}{s^2+2}$

• $B = \frac{DZ}{Z_{11}} = \frac{s^2+2}{\frac{1}{s^2}} = s^2+2$

• $C = \frac{1}{Z_{12}} = \frac{1}{\frac{1}{s^2}} = s^2$


• $D = \frac{Z_{22}}{Z_{21}} = \frac{\frac{s^2+1}{s^2+2}}{\frac{1}{s^2+2}} = (s^2+1)$

of the

$$T = \begin{bmatrix} (s^2+1) & s^2+2 \\ s^2 & (s^2+1) \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} \frac{s^2+1}{s^2} & \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s^2} & \frac{s^2+1}{s^2} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \frac{s^2+1}{s^2+2} & -\frac{1}{s^2+2} \\ -\frac{1}{s^2+2} & \frac{s^2+1}{s^2+2} \end{bmatrix}$$


my

$V_2 = 10 \cdot \frac{1}{s}$

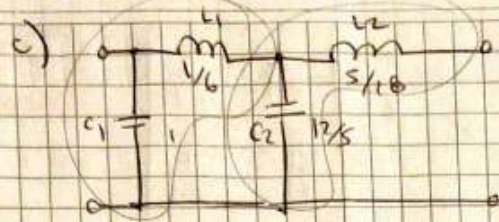

one of a) and on as a d.c.
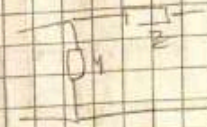
$$T = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ Y & 1+YZ \end{bmatrix}$$



$$T_{total} = T_1 \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ Y_1 & 1+YZ_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ Y_2 & 1+YZ_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & 1+\frac{5}{6} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{8} \\ \frac{12}{5} & 1+\frac{5}{8} \end{bmatrix}$$

E

$$= \begin{bmatrix} 1 + \frac{5 \cdot 12}{6 \cdot 5} & \frac{5}{6} + \frac{5 \cdot (1+\frac{5}{8})}{6 \cdot 5} \\ \frac{1}{3} + (\frac{12}{5} \cdot \frac{5}{6}) & \frac{1}{3} + (\frac{12}{5} \cdot \frac{5}{6}) \cdot (1+\frac{5}{8}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5+24}{6} & \frac{2 \cdot 3 + 95}{18} \\ \frac{30}{18} & \frac{30 + 72 \cdot 5 + 10 \cdot 2}{18} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow DT = 1$

usando relaciones de circuitos

The $Y_1 = \frac{1}{6}$, $Y_2 = \frac{1}{8}$, $Z_1 = \frac{5}{6}$, $Z_2 = \frac{5}{8}$, $Z_1 = \frac{1}{C}$, $Z_2 = \frac{1}{C}$

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{23^4 + 20 \cdot 2^2 + 10}{18} & -18 \\ \frac{23^3 - 8 \cdot 3}{18} & \frac{5 + 2 \cdot 2^2}{2 \cdot 2 \cdot 10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{23^4 + 20 \cdot 2^2 + 10}{18} & -18 \\ \frac{23^3 - 8 \cdot 3}{18} & \frac{5 + 2 \cdot 2^2}{2 \cdot 2 \cdot 10} \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{5 + 2 \cdot 2^2}{5} & \frac{30}{30 + 72 \cdot 5 + 10 \cdot 2} \\ \frac{30}{30 + 72 \cdot 5 + 10 \cdot 2} & \frac{23^4 + 20 \cdot 2^2 + 10}{18} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{30(5 + 2 \cdot 2^2)}{5(123^2 + 1023)} & \frac{30}{123^2 + 1023} \\ \frac{30}{123^2 + 1023} & \frac{30(23^4 + 20 \cdot 2^2 + 10)}{18(123^2 + 1023)} \end{bmatrix}$$

THE

Exercise #2

Transform the lattice quadripole from figure 4 into an equivalent T-stubbed one like that of figure 5.

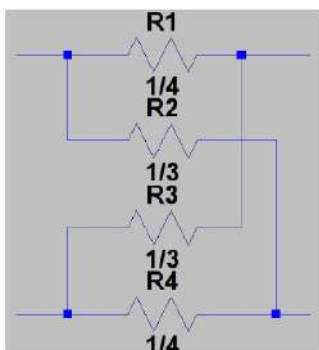


Gráfico 4

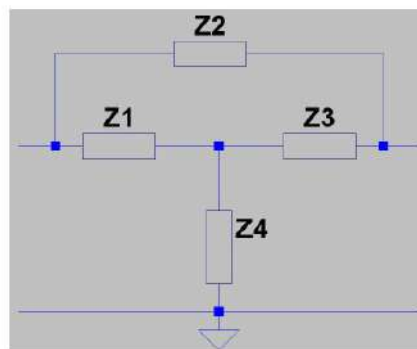


Gráfico 5

2) Transformar la línea en T-puertoada.

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & \frac{1}{Z_4} \\ \frac{1}{Z_4} & \frac{1}{Z_1} \end{bmatrix}$$

E como E de una tener la matriz Z del T sin perder más fácil y trabajarla en admittancia por tanto con la Z_2 ya que están en paralelo

$$Z_{total} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_5 & Z_3 \\ Z_3 & Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \Rightarrow Y_1 = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{\Delta Z} & -\frac{Z_3}{\Delta Z} \\ -\frac{Z_3}{\Delta Z} & \frac{Z_1 + Z_5}{\Delta Z} \end{bmatrix}$$

$$\Delta Z = (Z_1 + Z_5)(Z_3 + Z_4) - Z_3^2$$

$$= Z_1 Z_3 + Z_5 Z_3 + Z_1 Z_4 + Z_5 Z_4 - Z_3^2$$

Tthe [to FE] $\Rightarrow Y_{FE} = \begin{bmatrix} Y_1 & ME \\ 0 & -Y_2 \end{bmatrix}$

$$Y_{total} = [Y_1] + [Y_2] = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{\Delta Z} + Y_2 & -\frac{Z_3}{\Delta Z} Y_2 \\ -\frac{Z_3}{\Delta Z} Y_2 & \frac{Z_1 + Z_5}{\Delta Z} + Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} + pr & -\frac{Z_3}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} \\ -\frac{Z_3}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} & \frac{Z_1 + Z_5}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} + \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

to the

$$= \begin{bmatrix} \frac{(Z_1 + Z_5)Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} & -\left(\frac{Z_3 Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} \right) \\ -\left(\frac{Z_3 Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} \right) & \frac{(Z_1 + Z_5)Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_2} \end{bmatrix}$$


pe Z_2

$$\rightarrow Z_{11} = \frac{Y_{22}}{\Delta Y} \Rightarrow Z_{12} = -\frac{Y_{12}}{\Delta Y} \quad E \Rightarrow Z_{21} = -\frac{Y_{21}}{\Delta Y} \quad \rightarrow Z_{22} = \frac{Y_{11}}{\Delta Y}$$

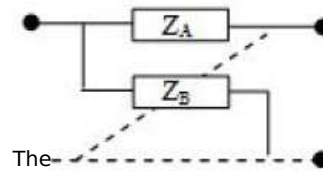Exercise #3

Given the T matrix of graph 6, obtain the components of the lattice quadrupole that satisfy it. Observation: Consider the passive and symmetric quadrupole.

$$[T] = \begin{bmatrix} s^2 + 1 & B \\ s & D \end{bmatrix}$$



The

Figure

3) Obtener componentes del cuadrupolo lattice para la matriz T

$T = \begin{bmatrix} s^2+1 & B \\ s & D \end{bmatrix} \rightarrow$

Simétrico y pasivo
 $\Delta = D$
 $\Delta D - BC = 1 = \Delta T$

$\Delta T = \Delta^2 - BC = (s^2+1)^2 - B \cdot \frac{1}{s} = s^4 + 2s^2 + 1 - B \cdot \frac{1}{s}$
 $\Delta = s^4 + 2s^2 + 1 - B \cdot \frac{1}{s}$
 $B \cdot \frac{1}{s} = s^4 + 2s^2 + 1 - \Delta$
 $B = s^5 + 2s$

$\Delta T = \Delta D - BC = 1$

$Z_{11} = \frac{\Delta}{C}, Z_{12} = \frac{1}{C}, Z_{21} = \frac{\Delta T}{C}, Z_{22} = \frac{D}{C}$

$Z = \begin{bmatrix} \frac{s^2+1}{s} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{s^2+1}{s} \end{bmatrix}$

$Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_A + Z_B}{2} & \frac{Z_A - Z_B}{2} \\ \frac{Z_B - Z_A}{2} & \frac{Z_A + Z_B}{2} \end{bmatrix}$

$\frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{s^2+1}{s}$
 $Z_A + Z_B = \frac{(s^2+1) \cdot 2}{s}$
 $Z_A = \frac{(s^2+1) \cdot 2}{s} - Z_B$ (I)

$\rightarrow \frac{Z_A - Z_B}{2} = \frac{1}{s}$
 $Z_A - Z_B = \frac{2}{s}$ (II)

(I) + (II) $Z_A - \frac{(s^2+1) \cdot 2}{s} + Z_B = \frac{2}{s}$
 $2Z_A - \frac{(s^2+1) \cdot 2}{s} = \frac{2}{s}$
 $2Z_A = \frac{2}{s} + \frac{(s^2+1) \cdot 2}{s}$
 $Z_A = \frac{1}{s} + \frac{(s^2+1)}{s} = \frac{s^2+2}{s}$

$Z_B = \frac{s^2+1}{s} - Z_A = \frac{s^2+1}{s} - \frac{s^2+2}{s} = \frac{-1}{s} = -\frac{1}{s}$

$L = 1, C = \frac{1}{2}$

$L = 1, C = \frac{1}{2}$

Exercise #6

Obtain a lattice circuit equivalent to the quadripole of diagram 7.



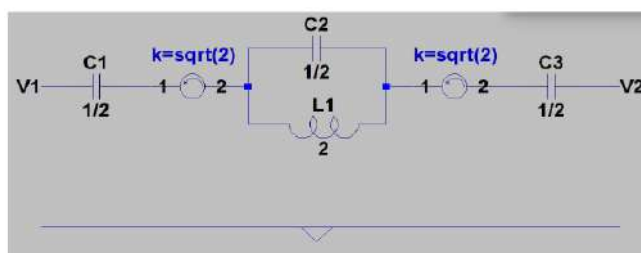


Gráfico 7

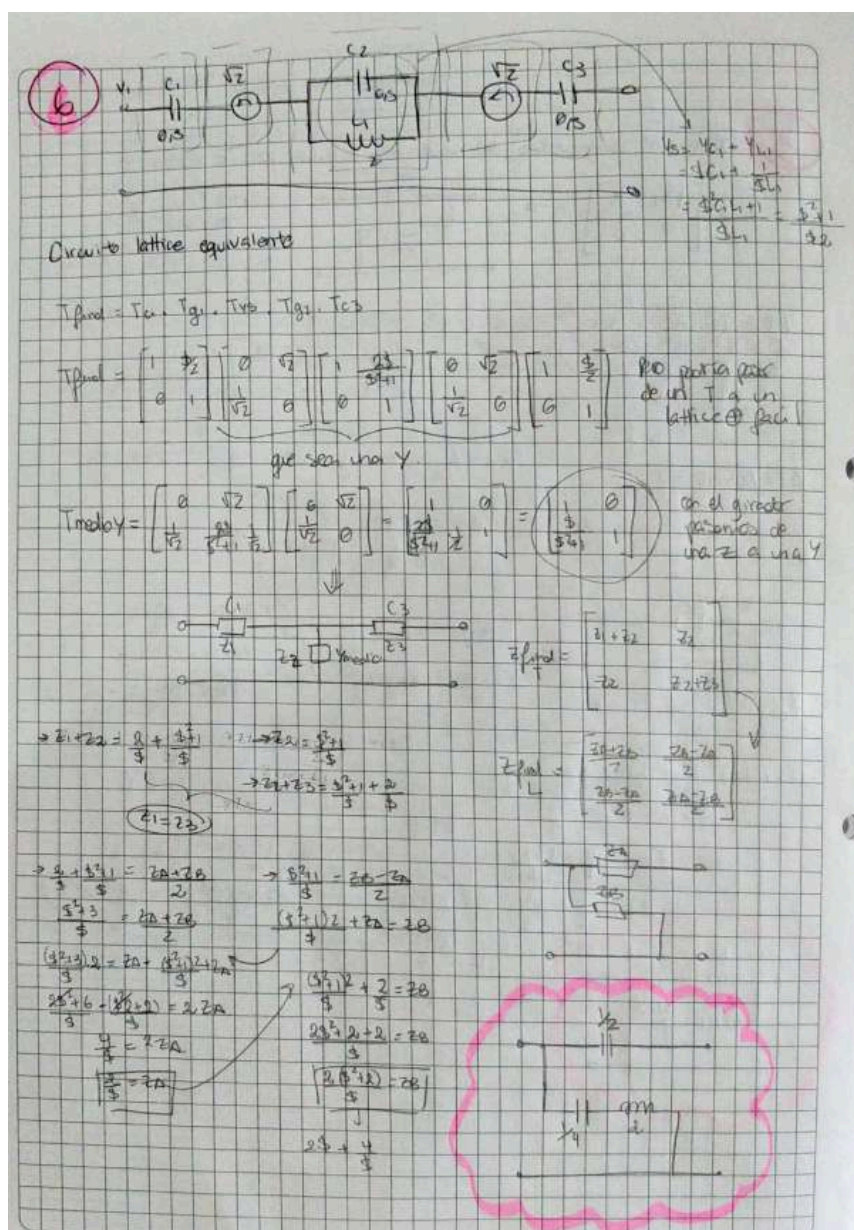

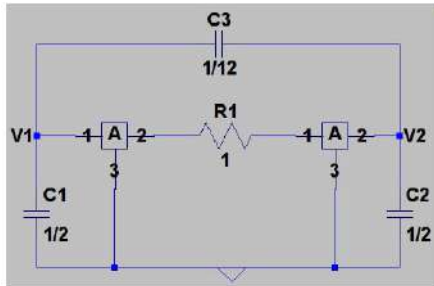Exercise #7

Indicate how you would implement the 'A' quadripoles from figure 8 so that the active structures behave like the proposed lattices (as in figure 9).



Figure

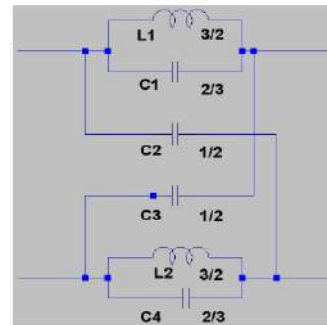


Gráfico 9

7) El primer Cuadripolo:

Tiene que comportarse de la misma manera que el siguiente Circuito Lattice:

Por lo cual, hay que implementar los Cuadripolos internos "A" del In or Para ello, son dos Cuadripolos en paralelo. Dando que el primer Cuadripolo interno tendrá la siguiente forma:

La matriz de parámetros admitancia es la siguiente:

$$[Y_1] = \begin{bmatrix} S^{7/12} & -S^{1/12} \\ -S^{1/12} & S^{7/12} \end{bmatrix}$$

El segundo cuádrupolo interno tiene la siguiente forma:



La matriz de parámetros T se obtiene de la siguiente manera:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & A+B \\ C & C+D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AD + BD + AB \\ AC + C^2 + CD & CB + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

En el circuito Lattice, como el mismo es simétrico, sucede que $Z_A = Z_D$ y $Z_B = Z_C$. Por lo cual Z_A y Z_B valen:

$$Z_A = \frac{S}{S^2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3}} \quad ; \quad Z_B = \frac{2}{S}$$

Luego, los parámetros impedancia del circuito Lattice valen:

$$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{S^2 \frac{2}{3} + 1}{S(S^2 + 1)} \quad ; \quad Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2} = \frac{S^2 \frac{1}{3} + 1}{S(S^2 + 1)}$$

Calculamos el determinante de la matriz de parámetros impedancia del circuito lattice para luego obtener los parámetros de admitancia y armar su respectiva matriz.

$$\text{Det}(Z) = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = \frac{3}{s^2 + 1}$$

$$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Z_{22}}{\text{Det}(Z)} = \frac{s^2 \frac{7}{4} + 1}{3s}$$

$$Y_{21} = Y_{12} = -\frac{Z_{21}}{\text{Det}(Z)} = -\frac{s^2 \frac{1}{4} + 1}{3s}$$

$$[Y_{\text{LATTICE}}] = \begin{bmatrix} s \frac{7}{12} + \frac{1}{53} & -(s \frac{1}{12} + \frac{1}{53}) \\ -(s \frac{1}{12} + \frac{1}{53}) & s \frac{7}{12} + \frac{1}{53} \end{bmatrix}$$

Entonces, se concluye que la matriz de parámetros admitancia del circuito lattice es igual a la suma de las matrices de parámetros admitancia de los cuádrupolos internos en paralelo. Es así que se puede despejar la matriz de parámetros admitancia del segundo cuádrupolo interno en paralelo.

$$[Y_{\text{LATTICE}}] = [Y_1] + [Y_2] \rightarrow [Y_2] = [Y_{\text{LATTICE}}] - [Y_1]$$

$$[Y_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{53} & -\frac{1}{53} \\ -\frac{1}{53} & \frac{1}{53} \end{bmatrix}$$

→ Queda demostrado que el segundo cuádrupolo interno en paralelo se tiene que comportar como un inductor de $L = 3H$.

Continuando:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AB + AD + BD \\ A^2 + C^2 + CD & BC + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

$$A=1; C=0; D=1; B=S\frac{3}{2}-\frac{1}{2}$$

Luego, se concluye que los cuádrupolos "A" van a ser reemplazados por GIC. Donde los parámetros T valen:

$$A=1; B=C=0; D=1/f(s)$$

Donde se tiene que cumplir la siguiente igualdad:

$$\begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & D \\ 0 & D^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Má que: } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f(s) \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix}$$

Entonces, como los cuádrupolos "A" se suponen que van a ser diferentes entre si, el producto matricial to da el siguiente resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_1(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1/f_1(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(s) \end{bmatrix}$$


$$= \begin{bmatrix} 1 & 1/f_2(s) \\ 0 & 1/[f_1(s) \cdot f_e(s)] \end{bmatrix}$$

Quedando entonces:

$$\begin{bmatrix} 1 & s_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f_2(s) \\ 0 & 1/[f_1(s) \cdot f_2(s)] \end{bmatrix}$$

Se deduce entonces que: $\frac{1}{f_2(s)} = s_3$ y $\frac{1}{f_1(s)} = \frac{1}{s_3}$

El circuito GIC es el siguiente:

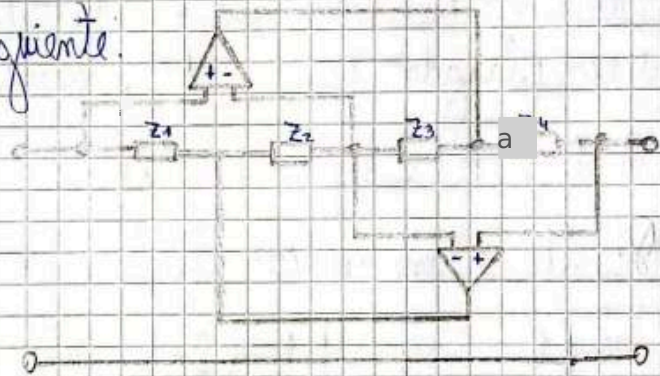


Entonces, el b) IC del A₁ tiene la siguiente $f_1(s)$:

$$f_1(s) = s_3 = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \rightarrow Z_1 = Z_2 = Z_3 = 1 \text{ y } Z_4 = \frac{1}{s_3}$$

Luego, el GIC del A₂ tiene la siguiente $f_2(s)$:

$$f_2(s) = \frac{1}{s_3} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \rightarrow Z_1 = Z_2 = Z_4 = 1 \text{ y } Z_3 = \frac{1}{s_a}$$

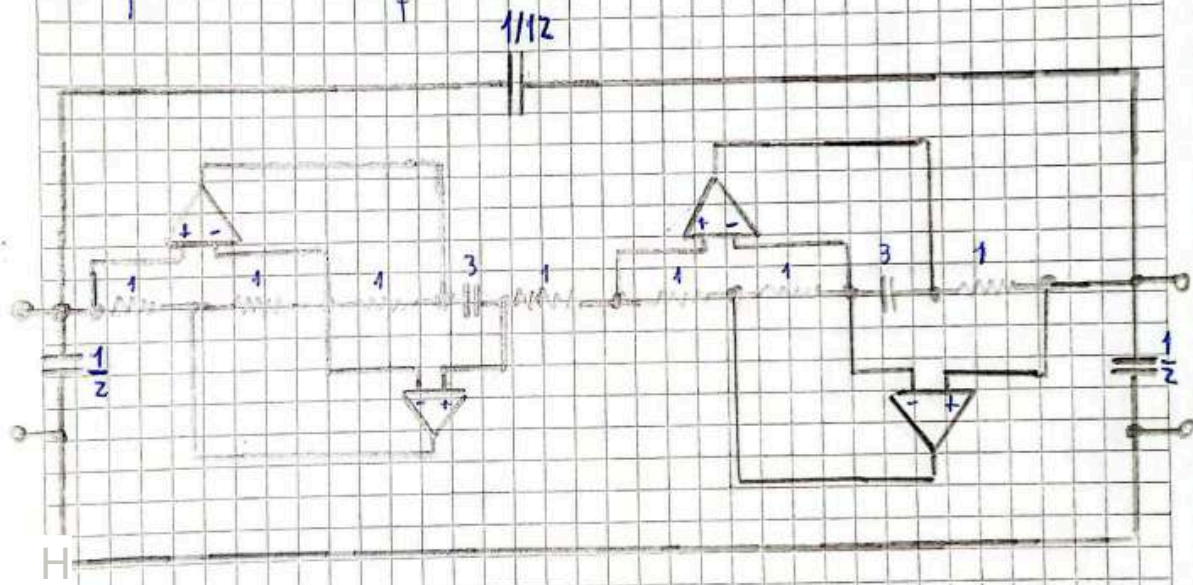Finalmente, ^{and} el primer cuadrupolo quedaría de la siguiente manera para ser un equivalente del Lattice:



Exercise #8

The Y-parameters of a BS170 MOSFET transistor operating under the following conditions are to be determined:

- $V_{DS} = 10V$
- $V_{GS} = 0V$
- $I_{DS} = 200mA$
- Common-source configuration.
- Operating frequency: 1MHz

It is known that under these conditions the transistor presents the following characteristics (datasheet):


- $g_{fs} = 200mS$
- $C_{iss} = 35pF$
- $C_{rss} = 5pF$
- $C_{oss} = 32pF$

Furthermore, the manufacturer specifies the following:

- $C_{oss} = C_{ds} + C_{rss}$
- $C_{iss} = C_{gs} + C_{rss}$
- $C_{rss} = C_{gd}$

Find the Y-parameters of the transistor by setting $C_{rss} = 0$ and using the datasheet value. Note: the datasheet can be downloaded here:
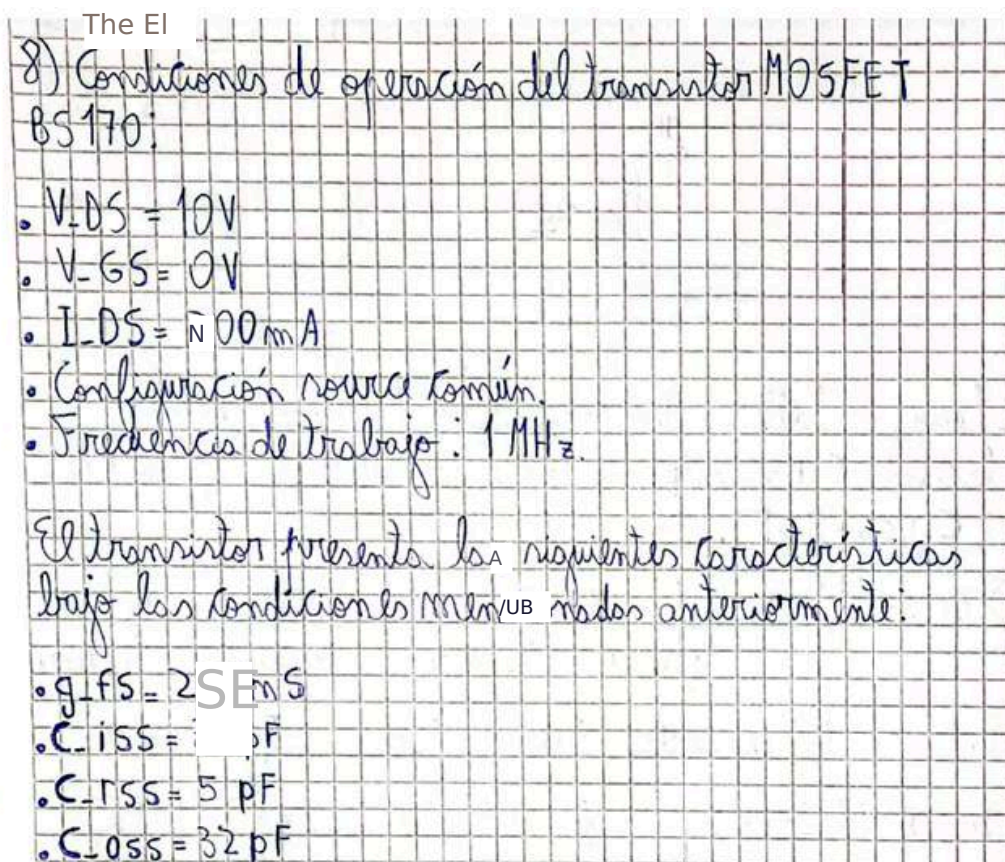
<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF>




Además, el fabricante nos especifica lo siguiente:

- $C_{oss} = C_{ds} + C_{rss}$
- $C_{iss} = C_{gs} + C_{rss}$
- $C_{rss} = C_{gd}$

A continuación, se graficará el modelo equivalente del transistor MOSFET en donde aparecen las distintas

NOTA

Capacidades asociadas al mismo:

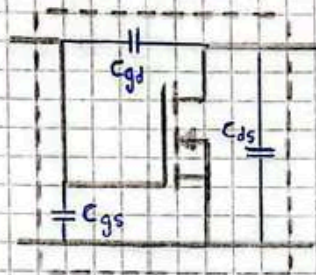

Luego, se hallarán los parámetros Y del transistor haciendo $C_{rss} = 0 \text{ pF}$ y con el valor de la hoja de datos ($C_{rss} = 5 \text{ pF}$).

Recordando: $Y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0V}$ $Y_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0V}$ $Y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0V}$ $Y_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0V}$

Entonces los parámetros Y cuando $C_{rss} = 0 \text{ pF}$ valen:

$$Y_{11} = j\omega(C_{gs} + C_{gd}) = j35 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j219,91 \mu\text{S}$$

$$Y_{12} = -j\omega C_{gd} = 0 \text{ S}; \quad Y_{21} = g_{fs} = 200 \text{ mS}$$

$$Y_{22} = j\omega(C_{ds} + C_{gd}) = j32 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j201,06 \mu\text{S}$$

$$Y = \begin{pmatrix} j219,91 \mu\text{S} & 0 \\ 200 \text{ mS} & j201,06 \mu\text{S} \end{pmatrix} \bigg|_{C_{rss} = 0 \text{ pF}}$$

Finalmente, los parámetros Y cuando $C_{rss} = 5 \text{ pF}$ se calculan como:

$$Y_{11} = j(35 \text{ pF} + 5 \text{ pF}) \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j251,32 \mu\text{S}$$

$$Y_{12} = -j5 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = -j31,41 \mu\text{S}$$

$$Y_{21} = g_{fs} = 200 \text{ mS}$$

$$Y_{22} = j(32 \text{ pF} + 5 \text{ pF}) \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j232,47 \mu\text{S}$$

$$Y = \begin{pmatrix} j251,32 \mu\text{S} & -j31,41 \mu\text{S} \\ 200 \text{ mS} & j232,47 \mu\text{S} \end{pmatrix} \bigg|_{C_{rss} = 5 \text{ pF}}$$