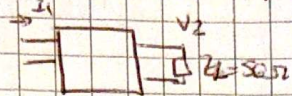


7) sintetizar la transferencia $\Rightarrow$ disipativa $\Rightarrow$ LC

$$\left| \frac{V_2}{V_1}(j\omega) \right| = \sqrt{\frac{K^2}{1+\omega^6}}$$



$$\left| \frac{V_2}{V_1}(j\omega) \right|^2 = \frac{K^2}{1+\omega^6} \rightarrow \text{Butler de tercer orden como } H(s) = \frac{K}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= Z_{21} \cdot I_1 + Z_{22} \cdot I_2 \\ V_2 &= Z_{11} \cdot I_1 + Z_{12} \cdot I_2 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} V_2 &= Z_{11} \cdot I_1 + Z_{12} \left(-\frac{V_2}{Z_L} \right) \Rightarrow \frac{V_2}{I_1} = \frac{Z_{11}}{Z_L + Z_{22}} \\ V_2 &= Z_{12} \cdot (-I_2) \Rightarrow V_2 \left(1 + \frac{Z_{12}}{Z_L} \right) = Z_{21} \cdot I_1 \end{aligned} \right.$$

$\Rightarrow$ Lo que podemos hacer es normalizar la RL $\Rightarrow Z_L = 1 \Omega \Rightarrow \frac{V_2}{I_1} = \frac{Z_{21}}{1 + Z_{22}}$

$\Rightarrow \frac{V_2}{I_1} = \frac{1}{C} = \frac{1}{\frac{1}{6}A + C + \frac{1}{6}Y_L B + Y_L D} = \frac{1}{Y_L D + C} \Rightarrow \frac{Z_{21}}{1 + Z_{22}}$

$\Rightarrow \frac{K}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1} = \frac{Z_{21}}{1 + Z_{22}} \Rightarrow \frac{K}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1} = \frac{K}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$ dividiendo por la parte impar!

$Z_{22} = \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 2s}$ Buscamos conseguir los ceros de la función de transferencia

$Y_2 = \frac{1}{Z_{22}} = \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1}$ sacamos un polo en infinito. $\Rightarrow$ en derivación

$Z_4 = \frac{1}{Y_4}$ lo mismo pero en impedancia

$Z_6 = \frac{1}{Y_6}$

$Y_6 = \frac{1}{Z_6}$

Como trabajamos con Z_{22} , empezamos desde la salida

$$y_2 = \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1}$$

$$\rightarrow y_4 = y_2 - K_{\infty} \cdot s \quad \text{con } K_{\infty} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{y_2}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$y_2 = \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1} - \frac{s}{2} = \frac{(s^3 + 2s)2 - s(2s^2 + 1)}{2(2s^2 + 1)} = \frac{2s^3 + 4s - 2s^3 - s}{2(2s^2 + 1)} = \frac{3s}{2(2s^2 + 1)}$$


$$\rightarrow z_2 = \frac{2s^2 + 1}{\frac{3}{2}s} \Rightarrow z_4 = z_2 - K_{\infty} \cdot s \quad \text{con } K_{\infty} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{z_2}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2 + 1}{\frac{3}{2}s} = \frac{4}{3}$$

$$z_2 = \frac{2s^2 + 1}{\frac{3}{2}s} - \frac{4}{3}s = \frac{2(2s^2 + 1) - 4s \cdot \frac{3}{2}s}{\frac{9}{2}s} = \frac{4s^2 + 2 - 6s^2}{\frac{9}{2}s} = \frac{-2s^2 + 2}{\frac{9}{2}s} = \frac{2}{\frac{9}{2}s} = \frac{4}{9s}$$

$$\rightarrow y_4 = \frac{3s}{2} \Rightarrow y_6 = y_4 - K_{\infty} \cdot s \quad \text{con } K_{\infty} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{y_4}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3s}{2s} = \frac{3}{2}$$

$$y_6 = \frac{3s}{2} - \frac{3}{2}s = 0$$

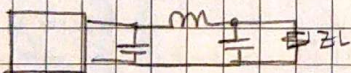Ahora con el circuito completo
y recordando que está
normalizado



y tenemos que desnormalizar
con $Z_L = 50 \Omega$ y $N = 1$

$$N_z = 50 \quad \wedge \quad N_n = 1$$

$$V_1 = \frac{Z_L \cdot Z_C}{Z_L + Z_C} \cdot I_1$$

$$V_1 = \frac{R_L \cdot \frac{1}{sC_2}}{R_L + \frac{1}{sC_2}} \cdot \frac{sC_6}{\frac{1}{sC_6} + sL_4 + R_L + \frac{1}{sC_2}} \cdot I_1$$

$$V_2 = \frac{R_L}{R_L \cdot sC_2 + 1} \cdot \frac{sC_6}{\frac{1}{sC_6} + sL_4 + R_L + \frac{1}{sC_2}} \cdot I_1$$

$$V_2 = \frac{R_L}{R_L \cdot sC_2 + 1} \cdot \frac{1}{1 + sL_4 C_6 + \frac{R_L sC_6}{R_L sC_2 + 1}} \cdot I_1$$

$$\frac{V_2}{I_1} = \frac{R_L}{s^3 R_L C_2 C_6 + s^2 L_4 C_6 + s(R_L C_2 + R_L C_6) + 1}$$

$$\frac{V_2}{I_1} = \frac{R_L}{s^3 R_L C_2 C_6 + s^2 L_4 C_6 + s(R_L C_2 + R_L C_6) + 1}$$



$$\frac{R_L}{s^3 R_L C_2 C_6 + s^2 L_4 C_6 + s(R_L C_2 + R_L C_6) + 1} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

$$R_f = R \cdot N_z = 1 \cdot 50 \Omega = 50 \Omega$$

$$L_{uf} = L_4 \cdot N_z = \frac{4}{3} \cdot 50 = \frac{200}{3} \text{ H}$$

$$C_{af} = \frac{C_2}{N_z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{50} = 10 \text{ mF}$$

$$C_{bf} = \frac{C_6}{N_z} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{50} = 30 \text{ mF}$$

