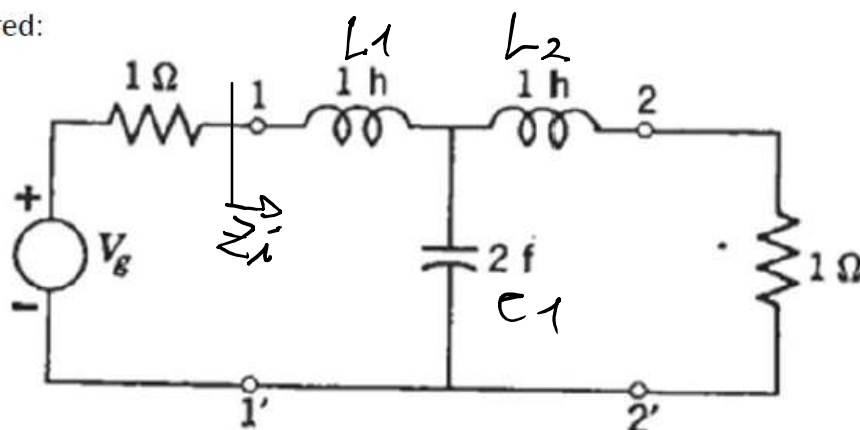


Ejercicio 14.

Para la siguiente red:



A) Calcular los parámetros S de la red.

B) Obtener analíticamente y graficar $|S_{11}(w)|$ y $|S_{21}(w)|$. Extraer conclusiones acerca de los mismos en banda detenida y banda de atenuación

$$\theta) Z_g = Z_L = Z_0 = 1 \Omega$$

$$\bullet S_{11} = \frac{Z_i - Z_{01}}{Z_i + Z_{01}} \Rightarrow Z_i = \left[(\$L_2 + Z_0) \parallel \frac{1}{\$C_1} \right] + \$L_1, Z_{01} = Z_{02}$$

$$Z_i = \left[\frac{1}{\$L_2 + 0.9} + \$C_1 \right] + \$L_1 = \left[\frac{1 + (\$L_2 + 0.9) \$C_1}{\$L_2 + 0.9} \right] + \$L_1$$

$$Z_i = \left\{ \$L_2 + 0.9 \right\} \parallel \left\{ \frac{1}{\$C_1} \right\} + \$L_1 = \frac{\$L_2 + 0.9}{\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1} + \$L_1 = \frac{\$L_2 + 0.9 + \$L_1 (\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1)}{(\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1)}$$

$$Z_i = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 0.9 C_1 L_1 + \$ (L_2 + L_1) + 0.9}{\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1}$$

$$Z_i - Z_{01} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 0.9 C_1 L_1 + \$ (L_2 + L_1) + 0.9 - 0.9 (\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1)}{\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1}$$

$$Z_i - Z_{01} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 0.9 C_1 L_1 - 0.9 C_1 L_2 + \$ (L_2 + L_1 - 0.9^2 C_1) + 0.9 - 0.9}{\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1}$$

$$Z_i - Z_{01} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$ (L_2 + L_1 - 0.9^2 C_1)}{\$^2 C_1 L_2 + \$0.9 C_1 + 1} = \frac{\$^3 \cdot 2 + \$ \cdot 0}{\$^2 \cdot 2 + \$2 + 1} = \frac{2\$^3}{2\$^2 + \$3}$$

$$Z_i + Z_{o1} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 R_0 C_1 L_1 + \$ (L_2 + L_1) + R_0 + R_0 (\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1)}{\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1 + 1}$$

$$Z_i + Z_{o1} = \frac{\$^3 C_1 L_2 L_1 + \$^2 (R_0 C_1 L_1 + R_0 C_1 L_2) + \$ (L_2 + L_1) + R_0 + R_0 (\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1)}{\$^2 C_1 L_2 + \$ R_0 C_1 + 1}$$


$$Z_i + Z_{o1} = \frac{2\$^3 + 4\$^2 + 4\$ + 2}{2\$^2 + 2\$ + 1}$$

$$\$_{11} = \frac{\frac{2\$^3}{2\$^2 + 2\$ + 1}}{\frac{2\$^3 + 4\$^2 + 4\$ + 2}{2\$^2 + 2\$ + 1}} = \frac{2\$^3}{2\$^3 + 4\$^2 + 4\$ + 2} = \$_{11}$$

• Por Simetría, se demuestra que $\$_{11} = \$_{22}$

$$\$_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2 \sqrt{\frac{Z_{o1}}{Z_{o2}}}, \quad Z_{o1} = Z_{o2} = R_0 = R_L$$
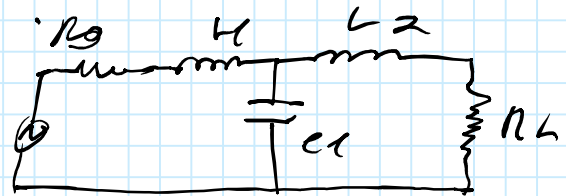
$$\$_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2, \quad \text{Buses [T] de}$$



La celda en "L" = $\Rightarrow [T_1] = \begin{bmatrix} 1 + Z_1 Y_1 & Z_1 \\ Y_1 & 1 \end{bmatrix}$

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1 + (R_0 + \$L_1) \cdot \$C_1 & R_0 + \$L_1 \\ \$C_1 & 1 \end{bmatrix}$$

La celda en "L" = $\Rightarrow [T_2] = \begin{bmatrix} 1 + Z_2 Y_2 & Z_2 \\ Y_2 & 1 \end{bmatrix}$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 + \$L_2 \cdot \frac{1}{R_L} & \$L_2 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

L $\frac{f}{na}$

t L

$$[T] = [T_1] \cdot [T_2]$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1 & R_0 + \beta L_1 \\ \beta C_1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L} & \beta L_2 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} (1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1) \cdot (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + (R_0 + \beta L_1) \cdot \frac{1}{R_L} & (1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1) \beta L_2 + (R_0 + \beta L_1) \\ \beta C_1 (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + 1 \cdot \frac{1}{R_L} & \beta C_1 \cdot \beta L_2 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$A = (1 + (R_0 + \beta L_1) \beta C_1) \cdot (1 + \beta L_2 \frac{1}{R_L}) + (R_0 + \beta L_1) \cdot \frac{1}{R_L}$$

$$A = (1 + \beta C_1 R_0 + \beta^2 L_1 C_1) \cdot (1 + \beta \frac{L_2}{R_L}) + R_0 + \beta \frac{L_1}{R_L}$$

$$A = 1 + \beta \frac{L_2}{R_L} + \beta C_1 R_0 + \beta^2 C_1 R_0 \frac{L_2}{R_L} + \beta^2 L_1 C_1 \cdot 1 + \beta^3 L_1 C_1 \frac{L_2}{R_L} + R_0 + \beta \frac{L_1}{R_L}$$

$$A = \beta^3 L_1 C_1 \frac{L_2}{R_L} + \beta^2 (C_1 R_0 \frac{L_2}{R_L} + L_1 \cdot C_1) + \beta (\frac{L_2}{R_L} + C_1 R_0 + \frac{L_1}{R_L}) + (1 + R_0)$$

$$A = 2\beta^3 + 4\beta^2 + 4\beta + 2 = (\beta^3 + 2\beta^2 + 2\beta + 1) \cdot 2 = A$$

$$\frac{1}{A} = \frac{V_2}{V_0} \Rightarrow$$

$$\beta_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2 = \frac{1}{(\beta^3 + 2\beta^2 + 2\beta + 1)2} \cdot 2 = \frac{1}{\beta^3 + 2\beta^2 + 2\beta + 1} = \beta_{21}$$


Por ser circuito pasivo, se demuestra que $\beta_{21} = \beta_{12}$

Ejercicio14_Hoja_4

lunes, 20 de octubre de 2025 19:50

$$\frac{2\omega^3}{2\omega^3 + 4\omega^2 + 4\omega + 2} = |S_{11}|$$

$$\frac{1}{\omega^3 + 2\omega^2 + 2\omega + 1} = |S_{21}|$$

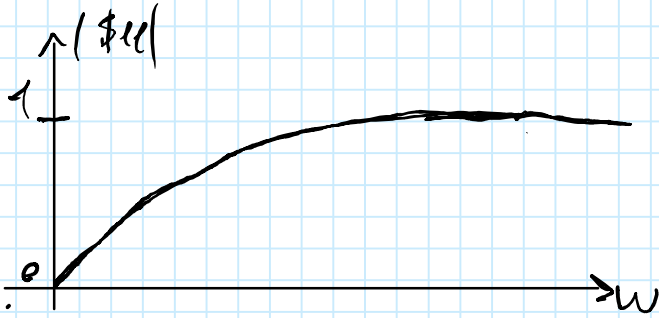

- Del circuito, se observa una red o. poro bajas.
- En la banda pasa $|S_{11}|$ vale como para $\omega \rightarrow 0$ y $|S_{21}| \approx 1$ para $\omega \rightarrow \infty$
- Poro bajas frecuencias, hay match conjugado, todo lo que se envía se transmite en términos de potencia

