

Ejercicio6_Hoja_1

viernes, 24 de octubre de 2025

18:09

Ejercicio 6. Obtener un filtro con frecuencia de corte en 1MHz que presente en 1,2MHz una atenuación de 20dB. Calcular la cantidad de celdas necesarias para cumplir con la especificación suponiendo que la celdas son filtros de m-derivada. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.


Datos:

$$f_c = 1 \text{ MHz}, \quad \alpha = 20 \text{ dB en } f = 1,2 \text{ MHz} \quad 1 \text{ celda "Klee"}$$

Queremos que atenué en $f > f_c$, unos 20dB que es bastante. Por simplicidad de celdas que tenemos en filtros de los tipos.

1º) Establezca criterios de diseño $\rightarrow$ celda T. Comenzamos con 1 celda pero vamos viendo cuánta atenuación dicho celda y así vamos aumentando celdas del mismo tipo hoy que sea. Colocan en cascada.

Celda T en Z

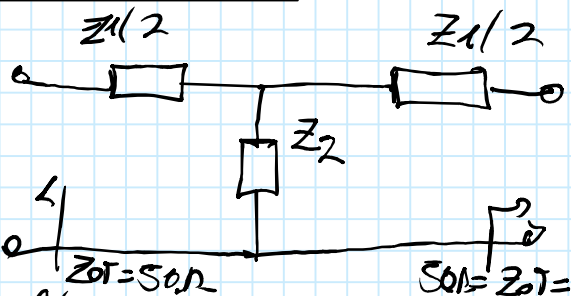

$$Z_{OT} = R \cdot \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}, \quad R = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}$$


we so dare $Z_{OT} = 0, \quad Z_1 = sL, \quad Z_2 = \frac{1}{sC}$

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \sqrt{1 + \frac{s^2 LC}{4}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\omega^2 LC}{4}}$$

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ at } \omega = 0 \text{ con } Z_{OT} = 50 \Omega = 0.6 \text{ dB}$$

• Ahora RL y RC y no van 50Ω

Celda T Paralela en Z

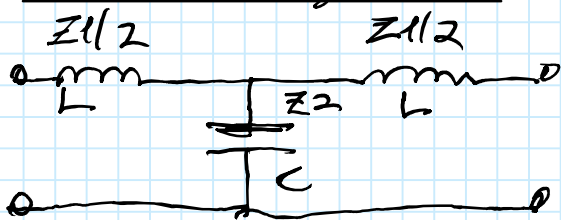

$$Z_{OT} = 0 \Rightarrow R \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}} \Rightarrow \left(\frac{0}{R}\right)^2 = \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)^2$$

$$Z_{OT} = 0 \Rightarrow 1 + \frac{Z_1}{4Z_2} = 0 \Rightarrow 1 + \frac{sL}{4 \cdot \frac{1}{sC}} = 0 \Rightarrow 1 + \frac{s^2 LC}{4} = 0$$

$$s = j\omega \Rightarrow 0 = 1 - \frac{\omega^2 LC}{4} \Rightarrow \frac{\omega^2 LC}{4} = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} = \frac{2}{\sqrt{LC}} = \omega_c$$

Por otro lado, $R = \sqrt{sL \cdot \frac{1}{sC}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = R$


$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ at } \omega = 0 \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} \quad (1) \Rightarrow \sqrt{LC} = \frac{2}{\omega_c} \Rightarrow L = \left(\frac{2}{\omega_c}\right)^2 \cdot C \\ Z_{OT} = \sqrt{\frac{L}{C}} \Big|_{\omega=0} = 50 \Omega \quad (2) \Rightarrow L = 50^2 \cdot C \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow 50^2 \cdot C = \left(\frac{2}{\omega_c}\right)^2 \cdot \frac{1}{C}$$

$$\Rightarrow C = 6.366 \text{ nF}$$

$$L = 15.9 \text{ nH}$$

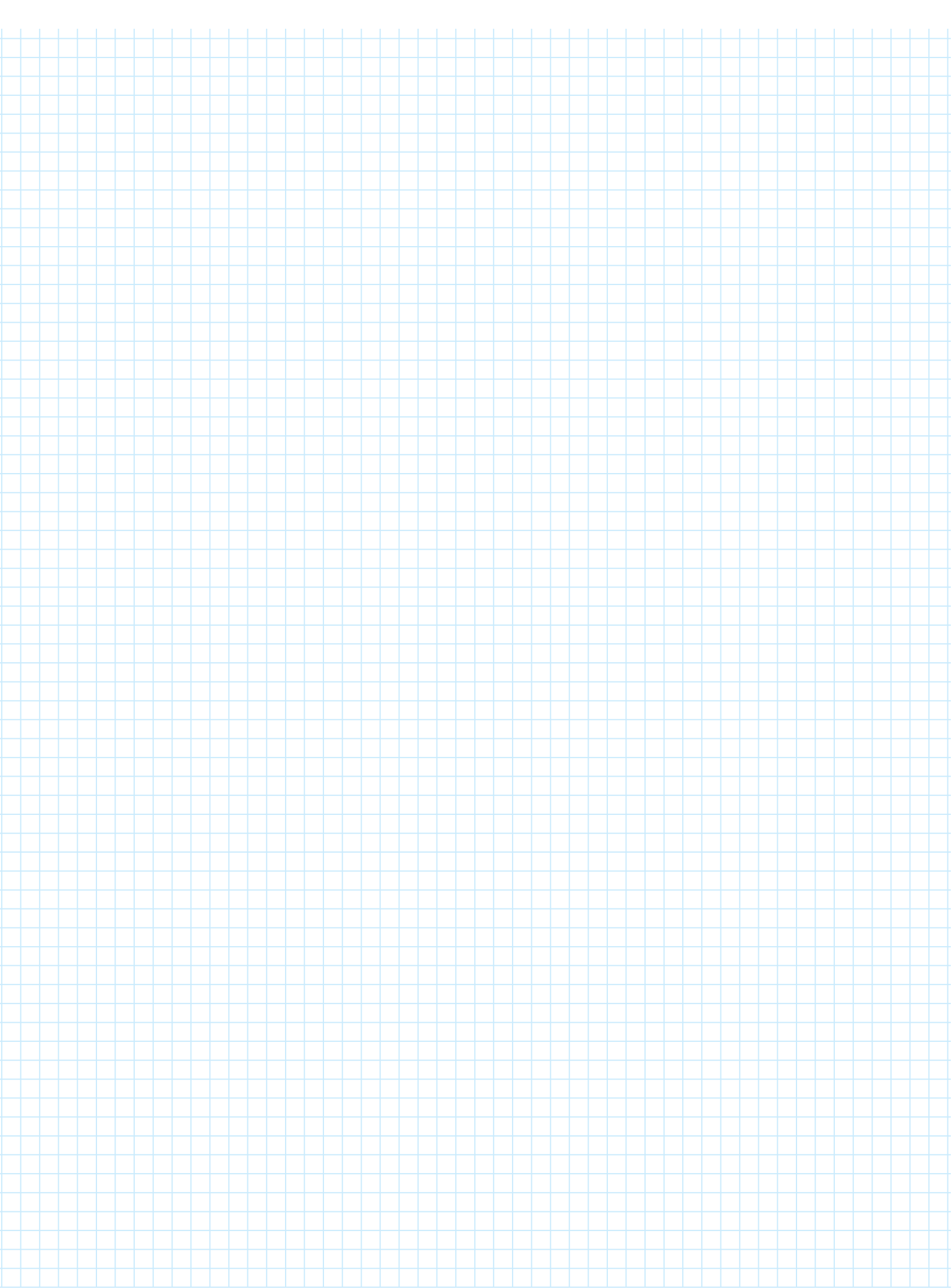


Poso Boja

$$w_{ao} = \frac{w_c}{\sqrt{1-m^2}} \Rightarrow \sqrt{1-m^2} = \frac{w_c}{w_{ao}}$$

$$m = 0,5527$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{Z_2}{m} &= \frac{1}{g \cdot c \cdot m} \Rightarrow C' = C \cdot m = 3,5 \text{ mF} \\ C'_2 &= 6366 \text{ nF} \cdot 0,5527 \\ Z_c \left(\frac{1-m^2}{4m} \right) &= g L \cdot \left(\frac{1-m^2}{4m} \right) \Rightarrow L' = L \cdot \left(\frac{1-m^2}{4m} \right) \\ L'_2 &= 1519 \mu\text{H} \cdot \left(\frac{1-0,5527^2}{4 \cdot 0,5527} \right) \\ L'_2 &= 5 \mu\text{H} \end{aligned} \right.$$

Diagram of a two-port network. The input voltage is V_1 and the output voltage is V_2 . The circuit consists of an inductor L_1' in series with the input, followed by a shunt branch containing an inductor L_2' and a capacitor C' in parallel. The output is taken across the capacitor C' . The values are given as $L_1' = 8,8 \mu\text{H}$, $L_2' = 5 \mu\text{H}$, and $C' = 3,5 \text{ nF}$.

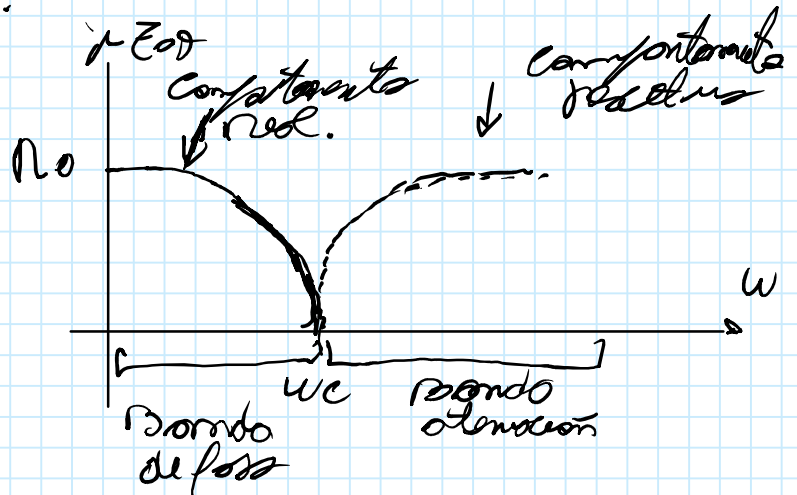

- ZL metodos Enguando a ZOT
- ZOT " " pueha a ZOT

$$T = \begin{bmatrix} 1 + Z \cdot Y & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{matrix of } T \text{ on } E_n K$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + gL_1' \cdot \frac{1}{g_{L2} + \frac{1}{g_c}} & gL_1' \\ \frac{1}{g_{L2} + \frac{1}{g_c}} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \beta L_1' \cdot \frac{1}{r_L} & \beta L_1' \\ \frac{1}{r_L} & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio6_Hoja_3

viernes, 24 de octubre de 2025

18:58

$$[T] = \begin{bmatrix} \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{l}{\$L_2' + \frac{l}{\$C'}}\right) \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{1}{nL}\right) + \$L_1' \cdot \frac{1}{nL} & \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{1}{\$L_2' + \frac{l}{\$C'}}\right) \$L_1' + \$L_1' \cdot 1 \\ \frac{1}{\$L_2' + \frac{l}{\$C'}} \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{l}{nL}\right) + 1 \cdot \frac{1}{nL} & \frac{l}{\$L_2' + \frac{l}{\$C'}} \cdot \$L_1' + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{l}{\$L_2' + \frac{l}{\$C'}}\right) \cdot \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{1}{nL}\right) + \$L_1' \cdot \frac{1}{nL}$$

$$A = \left(1 + \$L_1' \cdot \frac{\$C'}{\$L_2' \cdot \$C' + 1}\right) \left(1 + \frac{\$L_1'}{nL}\right) + \frac{\$L_1'}{nL}$$

$$A = 1 + \frac{\$L_1'}{nL} + \frac{\$L_1'^2 \cdot \$C'}{\$L_2' \cdot \$C' + 1} + \frac{\$L_1'^2 \cdot \$C'}{\$L_2' \cdot \$C' + 1} \cdot \frac{\$L_1'}{nL} + \frac{\$L_1'}{nL}$$

$$A = \frac{(\$L_2' \cdot \$C' + 1)nL + (\$L_2' \cdot \$C' + 1) \cdot \$L_1' + \$L_1'^2 \cdot \$C' \cdot nL + \$L_1' \cdot \$C' \cdot \$L_1' + (\$L_2' \cdot \$C' + 1) \$L_1'}{(\$L_2' \cdot \$C' + 1) \cdot nL}$$

$$A = \frac{\$L_2' \cdot \$C' \cdot nL + nL + \$L_2' \cdot \$C' \cdot \$L_1' + \$L_1' + \$L_2' \cdot \$C' \cdot nL + \$L_1'^2 \cdot \$C' + \$L_2' \cdot \$C' \cdot \$L_1' + \$L_1'}{(\$L_2' \cdot \$C' + 1) nL}$$

$$A = \frac{\$^3 (L_2' \cdot C' \cdot L_1' + L_1'^2 \cdot C' + L_2' \cdot C' \cdot L_1') + \$^2 (L_2' \cdot C' \cdot nL + L_1' \cdot C' \cdot nL) + \$2L_1' + nL}{(\$^2 L_2' \cdot C' + 1) nL}$$

$$L_1' = 818 \mu H$$

$$L_2' = 5 \mu H, C' = 313 nF$$

$$A = \$^3 5179 \cdot 10^{-19} + \$^2 2415 \cdot 10^{-12} + \$1176 \cdot 10^{-5} + 50$$

$$\$^2 8175 \cdot 10^{-13} + 50$$

$$A(\omega) = \frac{-\omega^3 5179 \cdot 10^{-19} - \omega^2 2415 \cdot 10^{-12} + \omega 1176 \cdot 10^{-5} + 50}{-\omega^2 8175 \cdot 10^{-13} + 50}$$

$$A(j\omega) = \frac{-j\omega^3 5,79 \cdot 10^{-19} - \omega^2 2,415 \cdot 10^{-12} + j\omega 1,76 \cdot 10^{-5} + 50}{- \omega^2 8,75 \cdot 10^{-13} + 50}$$

$$|A(j\omega)| = \frac{\sqrt{(\omega^2 2,415 \cdot 10^{-12} + 50)^2 + (-\omega^3 5,79 \cdot 10^{-19} + \omega 1,76 \cdot 10^{-5})^2}}{\sqrt{(\omega^2 8,75 \cdot 10^{-13} + 50)^2}}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz}$$

$$|A(j\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz})| = \frac{\sqrt{7619,57 + 13.334,8}}{0,257} = \frac{144,75}{0,257}$$

$$|A(j\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz})| = 563,23$$

$$\frac{1}{|A(j\omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz})|} = \frac{1}{563,23} = \frac{V_2}{V_1} = 1,775 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{V_2}{V_1} \text{ [dB]} = 20 \log(1,775 \cdot 10^{-3}) = -55 \text{ dB para } \omega = 2\pi \cdot 1,2 \text{ MHz}$$

conclusión: Con un único polo en el origen conseguimos cumplir los requisitos de fase y de ganancia, obteniendo una atenuación en $f = 1,2 \text{ MHz}$