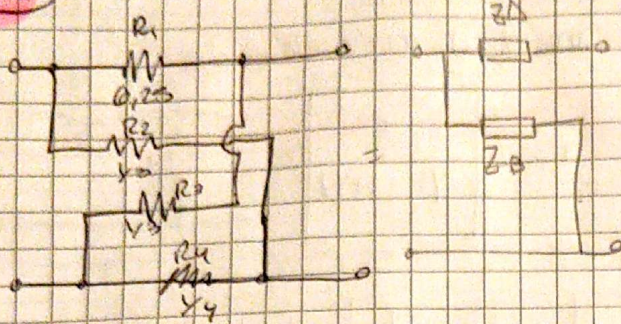
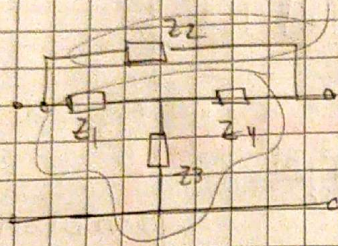


2) Transformar la linea en T-puerto de 4 puertos.



$$\Rightarrow Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_1}{Z_4} & \frac{1}{Z_4} \\ \frac{1}{Z_4} & \frac{1}{Z_4} \end{bmatrix}$$

$$Z_A = Z_D \quad \wedge \quad Z_B = Z_C$$



Como podemos tener la matriz Z del T sin poner más fácil y trabajarlo en admittancia para sumarlo con las Z_2 ya que están en paralelo

$$Z_{\text{transm}} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_3 & Z_3 \\ Z_3 & Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \Rightarrow Y = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{\Delta Z} & -\frac{Z_3}{\Delta Z} \\ -\frac{Z_3}{\Delta Z} & \frac{Z_1 + Z_3}{\Delta Z} \end{bmatrix}$$

$$\Delta Z = (Z_1 + Z_3)(Z_3 + Z_4) - Z_3^2$$

$$Z_1 Z_3 + Z_1 Z_4 + Z_3^2 + Z_3 Z_4 - Z_3^2$$

$$T_Z = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow Y_{T_Z} = \begin{bmatrix} Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 \end{bmatrix}$$

$$Y_{\text{TOTAL}} = [Y_1] + [Y_2] = \begin{bmatrix} \frac{Z_1 Z_4}{\Delta Z} + Y_2 & -\frac{Z_3}{\Delta Z} - Y_2 \\ -\frac{Z_3}{\Delta Z} - Y_2 & \frac{Z_1 + Z_3}{\Delta Z} + Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{Z_2} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{Z_3}{Z_2} - \frac{1}{Z_2} \\ -\frac{Z_3}{Z_2} - \frac{1}{Z_2} & \frac{Z_1 + Z_3}{Z_2} + \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{(Z_3 + Z_4)Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4} & -\frac{(Z_3 Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4)}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4} \\ -\frac{(Z_3 Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4)}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4} & \frac{(Z_1 + Z_3)Z_2 + Z_1(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_3 Z_4} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Z_{11} = \frac{Y_{22}}{\Delta Y} \quad \Rightarrow Z_{12} = -\frac{Y_{12}}{\Delta Y} \quad \Rightarrow Z_{21} = -\frac{Y_{21}}{\Delta Y} \quad \Rightarrow Z_{22} = \frac{Y_{11}}{\Delta Y}$$