

Ejercicio 5 (b) - Hoja 1

sábado, 6 de septiembre de 2025

11:10

5) Conociendo la transferencia:


$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{s^2 + 1}{2s^2 + 1}$$

a) Obtenga un circuito con 3 inductores y 1 capacitor.

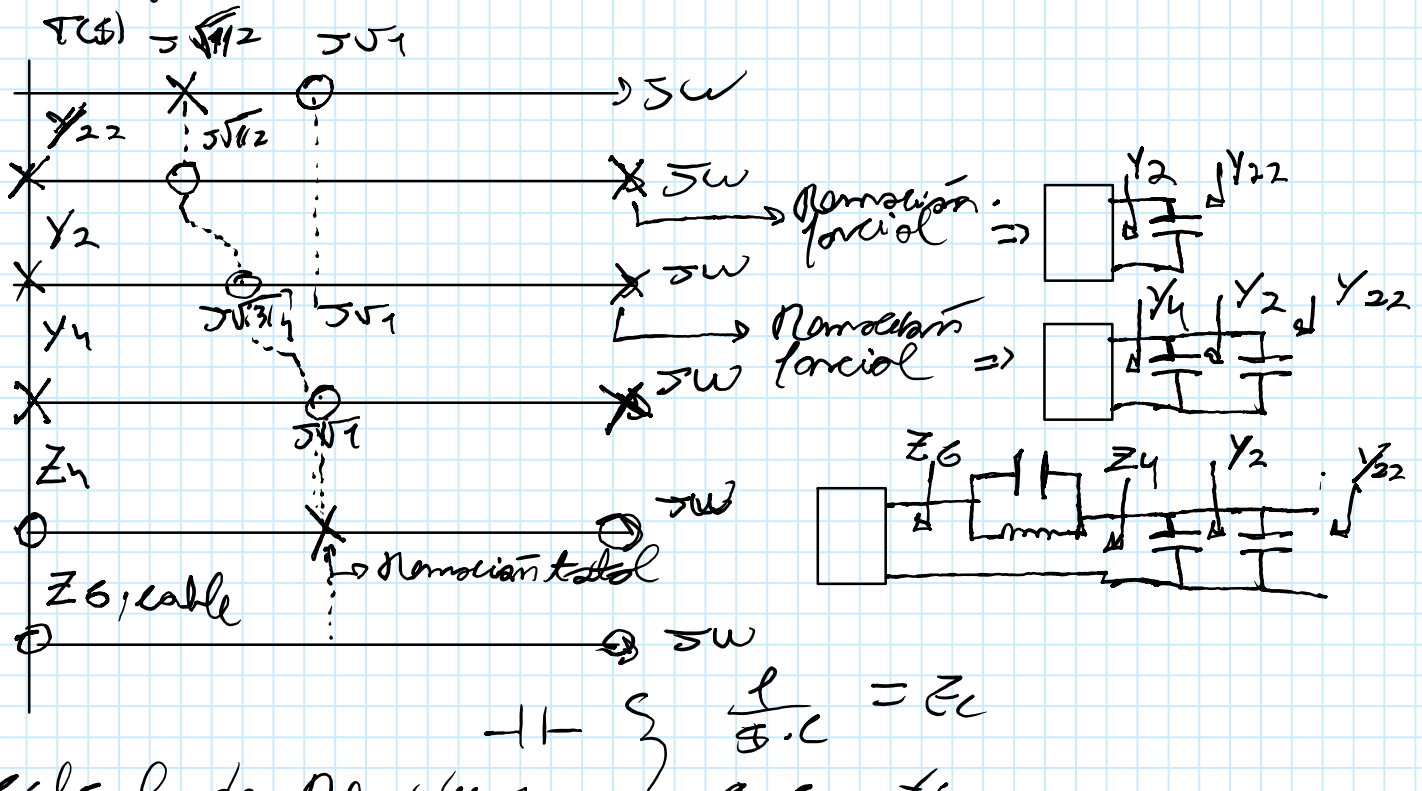b) Obtenga un circuito con 3 capacitores y 1 inductor.

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{-Y_{21}}{Y_{22}}$, donde $K_{00,1}$ de Y_{22} producen $\{ \text{polos de } T(s) \}$, recordando $\left\{ \begin{array}{l} Y_{22} = \frac{Z_{11}}{\text{Det}(Z)} \\ -Y_{21} = \frac{Z_{21}}{\text{Det}(Z)} \end{array} \right.$

1º) Método gráfico de síntesis por iteración



2º) Cálculo de Residuos

$Y_{21}(s) = Y_{22}(s) - K'_{00,1} \cdot s$, $Y_{21}(s) = 0 = \frac{2s^2 + 1 - K'_{00,1} \cdot s}{s}$

$K'_{00,1} \cdot s = \frac{2s^2 + 1}{s} \Rightarrow K'_{00,1} = \frac{2s^2 + 1}{s^2} \Rightarrow K'_{00,1} = \frac{2(-3/4) + 1}{(-3/4)} = 2/3$

$K'_{00,1} = 2/3$

$Y_{21}(s) = \frac{2s^2 + 1}{s} - (2/3) \cdot s = \frac{(4/3)s^2 + 1}{s} = Y_{21}(s)$

$Y_{41}(s) = Y_{21}(s) - K'_{00,2} \cdot s$, $Y_{41}(s) = 0 = \frac{(4/3)s^2 + 1 - K'_{00,2} \cdot s}{s}$

$K'_{00,2} \cdot s = \frac{(4/3)s^2 + 1}{s} \Rightarrow K'_{00,2} = \frac{(4/3)s^2 + 1}{s^2} \Rightarrow K'_{00,2} = \frac{(4/3)(-1) + 1}{-1} = 1/3$

$K'_{00,2} = 1/3$

$$\begin{aligned}
 \bullet V_4(s) &= Y_2(s) - K_{0,2} \cdot s, \quad V_4(s) = 0 = \left(\frac{(4/3)s^2 + 1}{s} - K_{0,2} s \right) \\
 K'_{0,2} \cdot s &= \frac{(4/3)s^2 + 1}{s} \Rightarrow K'_{0,2} = \frac{(4/3)s^2 + 1}{s^2} \Rightarrow K'_{0,2} = \frac{(4/3)(-1) + 1}{-1} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$s = \pm j$
 $s^2 = -1$

$K'_{0,2} = 1/3$

Ejercicio 5 (b) - Hoja 2

sábado, 6 de septiembre de 2025

11:53


$$Y_4(s) = \frac{(4/3)s^2 + 1}{s} - (1/3) \cdot s = \frac{s^2 + 1}{s} = Y_4(s), \quad Z_4(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$Z_6(s) = Z_4(s) - \frac{2K_3 \cdot s}{s^2 + (\sqrt{1})^2}, \quad 2K_3 = \lim_{s^2 \rightarrow -1} \frac{Z_4(s) \cdot (s^2 + (\sqrt{1})^2)}{s}$$

$$2K_3 = \lim_{s^2 \rightarrow -1} \frac{s}{s^2 + 1} \cdot \frac{(s^2 + 1)}{s} = 1 = 2K_3$$

$$Z_6(s) = \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1 \cdot s}{s^2 + 1} = 0 \text{ cable} = Z_6(s)$$

3º) Circuito

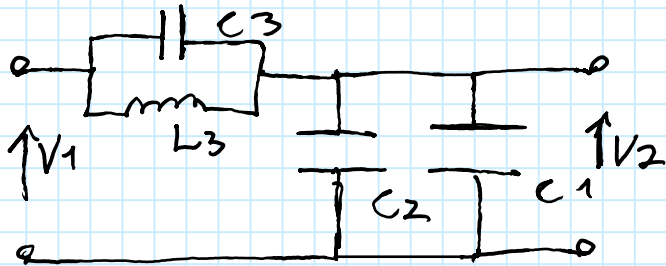

$$C1 = K_{\infty 1} = 2/3$$

$$C2 = K_{\infty 2} = 1/3$$

$$\frac{1}{L_3 C_3} = (\sqrt{1})^2 \Rightarrow C_3 = 1$$

$$L_3 = \frac{1}{2K_3} = 1 = L_3$$

4º) Verificación

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{Y_{L_3, C_3}}{Y_{C_1} + Y_{C_2} + Y_{L_3, C_3}} \Rightarrow \text{División de tensiones}$$

$$Y_{L_3, C_3} = sC_3 + \frac{1}{sL_3} = \frac{s^2 C_3 L_3 + 1}{sL_3} \cdot \frac{1/L_3}{1/L_3} = \frac{s^2 C_3 + 1/L_3}{s}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{s^2 C_3 L_3 + 1}{sL_3}}{C_1 \cdot s + C_2 \cdot s + \frac{s^2 C_3 L_3 + 1}{sL_3}} = \frac{\frac{s^2 C_3 L_3 + 1}{sL_3}}{\frac{s^2 L_3 (C_1 + C_2) + s^2 C_3 L_3 + 1}{sL_3}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{s^2 \cdot 1 \cdot 1 + 1}{s^2 (1(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}) + 1 \cdot 1) + 1} = \frac{s^2 + 1}{2s^2 + 1} = \frac{V_2}{V_1}$$